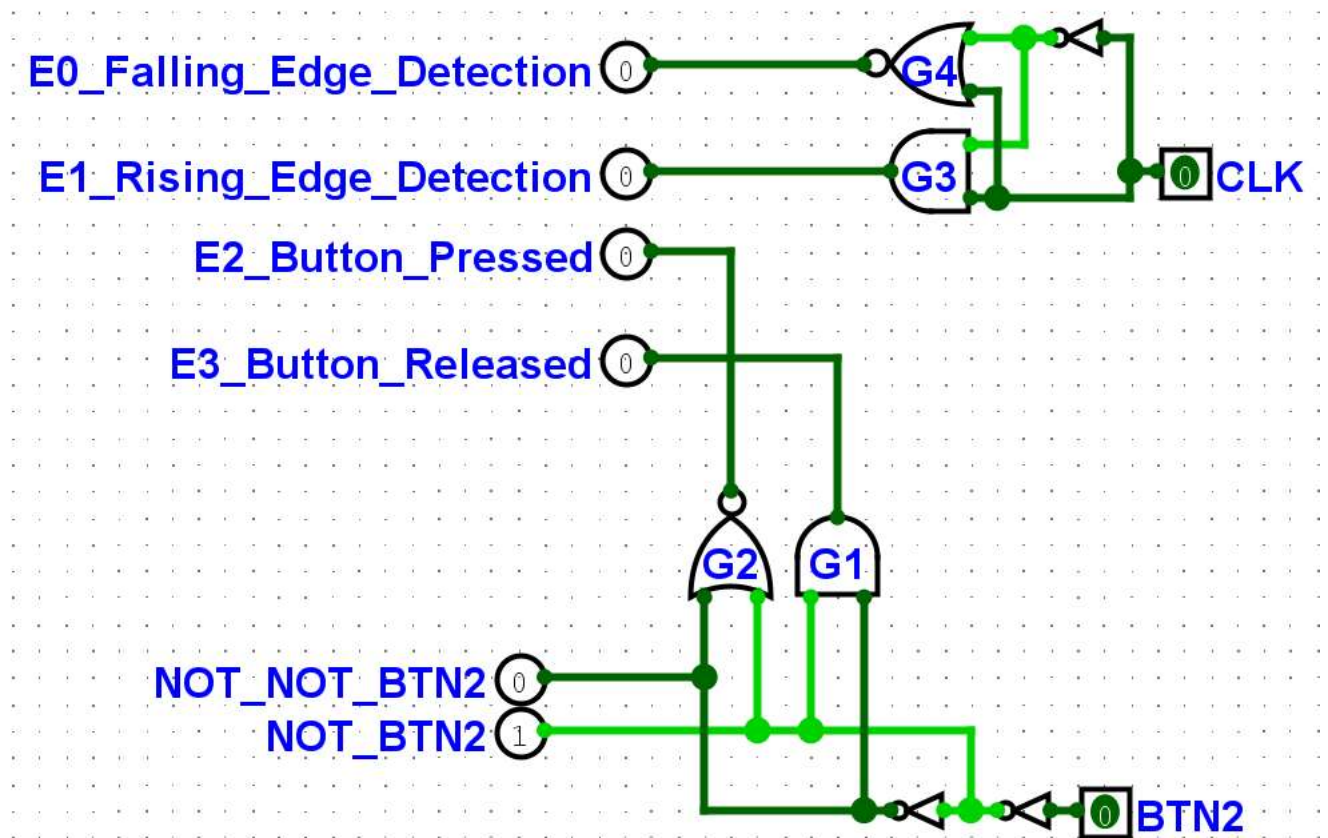


# Aufgabe 1 (Messung von Verzögerungs- und Anstiegszeiten): Teilaufgabe a+b

Mittwoch, 16. März 2022 07:48



b) Wellenform-Diagramm


 



Abbildung 3: Signalverlauf für Gatter G<sub>1</sub> bis G<sub>4</sub>, CLK und BTN<sub>2</sub>

Mittwoch, 16. März 2022 08:16

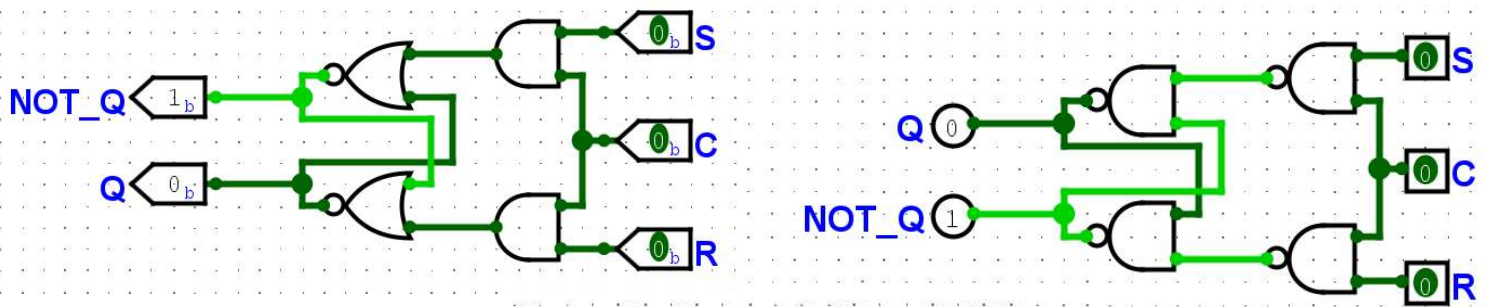

## Unterscheiden von NOR und NAND:

NOR ist im illegalen Zustand LOW:

 

NAND ist im illegalen Zustand HIGH:


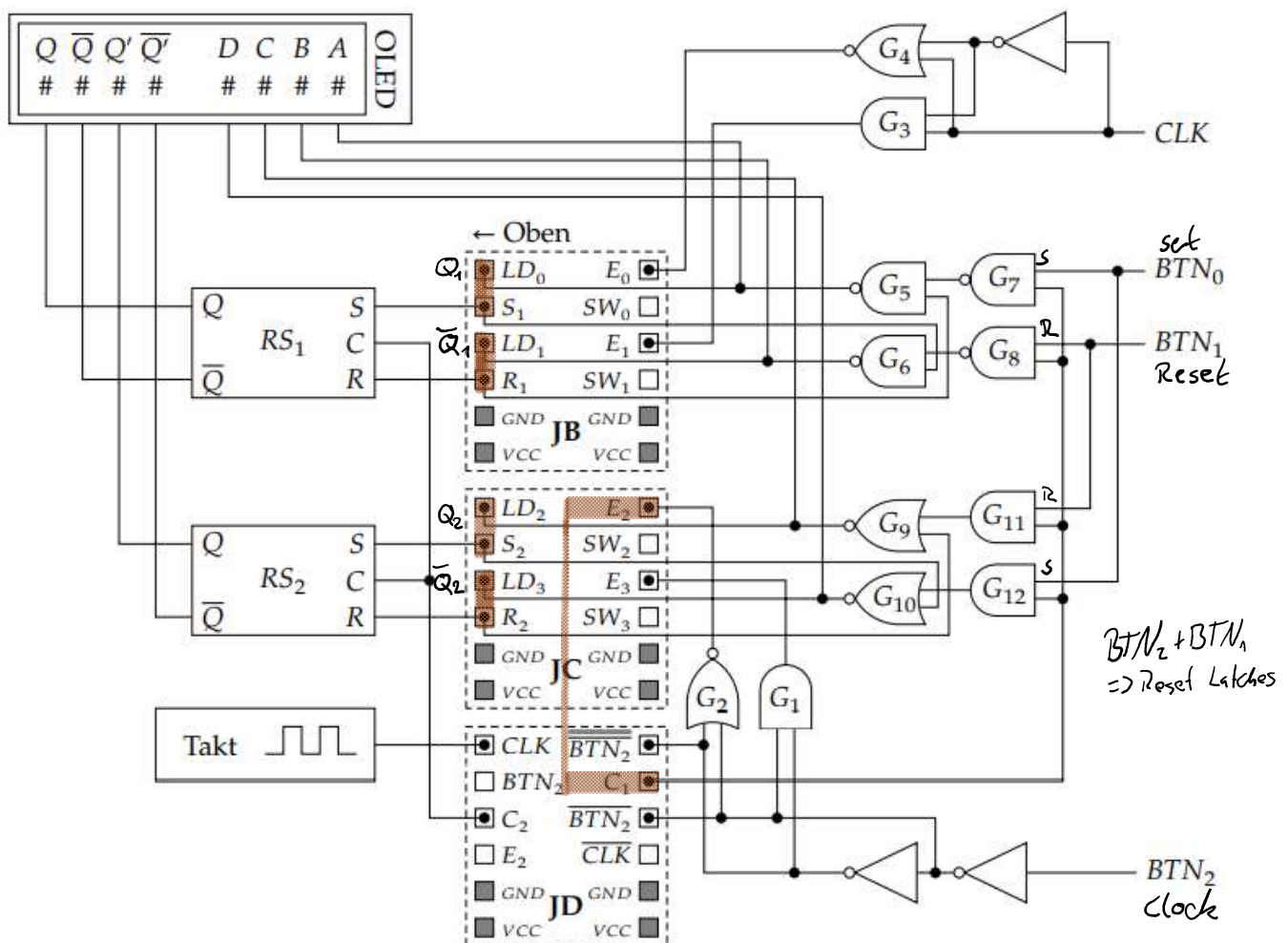
 


Abbildung 2: Beschaltung der Anschlüsse JB bis JD nach Programmierung des FPGAs

# Aufgabe 2 (Entwurf eines Digitalen Weckers): Teilaufgabe a+b

Mittwoch, 16. März 2022 08:26

a) Zustandsdiagramm

 

b) Automatentafel

$s^t$		$s^{t+1}$					
		$BTN'_0$		$BTN'_1$		$BTN'_0 \cdot \overline{BTN'_1}$	
$q_1$	$q_0$	$q'_1$	$q'_0$	$q'_1$	$q'_0$	$q'_1$	$q'_0$
0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0

# Aufgabe 2 (Entwurf eines Digitalen Weckers): Teilaufgabe c+d

Mittwoch, 16. März 2022 08:43

- c) Bestimmen Sie aus der Automatentafel die disjunktive Minimalform (DMF) der Zustandsüberföhrungsfunktion. Nutzen Sie die folgenden Symmetriediagramme und achten Sie auf die Variablenordnung:


		$q_0$				
$q_0'$ :		0	1	0	0	
		0	-	-	0	
$q_1$ :		1	-	-	0	
		1	0	1	0	
		$BTN'_1$				$BTN'_0$

		$q_0$				
$q_1'$ :		0	0	1	1	
		1	-	-	0	
$q_1$ :		0	-	-	1	
		0	0	0	0	
		$BTN'_1$				$BTN'_0$

$$\begin{aligned} &\overline{q_0} \cdot \overline{BTN'_0} \cdot \overline{BTN'_1} + \\ &q_0 \cdot \overline{BTN'_0} \cdot \overline{BTN'_1} + \\ &q_0 \cdot \overline{BTN'_0} \cdot \overline{BTN'_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\overline{q_1} \cdot \overline{BTN'_0} \cdot \overline{BTN'_1} + \\ &q_1 \cdot \overline{BTN'_0} \cdot \overline{BTN'_1} + \\ &q_1 \cdot \overline{BTN'_0} \cdot \overline{BTN'_1} \end{aligned}$$

- d) Wecker-Schaltwerk

 

# Aufgabe 2 (Entwurf eines Digitalen Weckers): Teilaufgabe e

Mittwoch, 16. März 2022 09:31

```
FOR i IN 0 TO 7 LOOP
  --TODO: Pseudocode umsetzen
  IF v_bcd0 > 4 then
    v_bcd0 := v_bcd0 + 3;
  END IF;
  IF v_bcd1 > 4 then
    v_bcd1 := v_bcd1 + 3;
  END IF;

  v_bcd1 := shift_left(v_bcd1, 1);
  v_bcd1(0) := v_bcd0(3);

  v_bcd0 := shift_left(v_bcd0, 1);
  v_bcd0(0) := v_number(7 - i); -- Laut Pseudocode: 8, aber 7 da A 0-indexed ist
  -----
END LOOP;
s_bcd0 <= v_bcd0;
s_bcd1 <= v_bcd1;
END PROCESS;
o_ascii0 <= "0011" & std_logic_vector(s_bcd0); -- converting to 8 bits ascii
o_ascii1 <= "0011" & std_logic_vector(s_bcd1); -- converting to 8 bits ascii
```



# Aufgabe 2 (Entwurf eines Digitalen Weckers):

## Teilaufgabe f

Mittwoch, 16. März 2022 09:25

```
-- TODO: Zaehle Uhr hoch
if sectrigger = '1' then
  secs <= secs + 1;
  if secs >= 59 then
    secs <= 0;
    mins <= mins + 1;
    if mins >= 59 then
      mins <= 0;
      hours <= hours + 1;
      if hours >= 23 then
        hours <= 0;
      end if;
    end if;
  end if;
end if;
-- TODO: Pruefe, ob Alarm ausgeloeset werden muss
if hours = whours and mins = wmins and sw(0) = '1' then
  alarm <= '1';
else
  alarm <= '0';
end if;
case current_state is
-- Zustand Time
when NTIME =>
  -- TODO: Setze naechsten Zustand
  if btn_triggered(0) = '1' and btn_triggered(1) = '0' then
    next_state := SET_TIME;
  elsif btn_triggered(0) = '0' and btn_triggered(1) = '1' then
    next_state := SET_ALARM;
  end if;
-- Zustand SetTime
when SET_TIME =>
  -- TODO: Setze naechsten Zustand
  if btn_triggered(0) = '1' and btn_triggered(1) = '0' then
    next_state := NTIME;
  elsif btn_triggered(0) = '0' and btn_triggered(1) = '1' then
    next_state := SET_ALARM;
  end if;
  -- TODO: Setze Minute und Stunde mit BTN(2) bzw. BTN(3)
  if btn_triggered(2) = '1' then -- oder btn(2) = 1 and fasttrigger = 1,
    -- Um schnelleres Uhrstellen durch
    -- gedrueckt halten zu ermoeglichen
    mins <= mins + 1;
    if mins >= 59 then
      mins <= 0;
    end if;
  end if;
  -- Hours:
  if btn_triggered(3) = '1' then
    hours <= hours + 1;
    if hours > 23 then
      hours <= 0;
    end if;
  end if;
-- Zustand SetAlarm
when SET_ALARM =>
  -- TODO: Setze naechsten Zustand
  if btn_triggered(0) = '1' and btn_triggered(1) = '0' then
    next_state := SET_TIME;
  elsif btn_triggered(0) = '0' and btn_triggered(1) = '1' then
    next_state := NTIME;
  end if;
  -- TODO: Setze Minute und Stunde mit BTN(2) bzw. BTN(3)
  if btn_triggered(2) = '1' then -- oder btn(2) = 1 and fasttrigger = 1,
    -- Um schnelleres Uhrstellen durch
    -- gedrueckt halten zu ermoeglichen
    wmins <= wmins + 1;
    if wmins >= 59 then
      wmins <= 0;
    end if;
  end if;
  -- Hours:
  if btn_triggered(3) = '1' then
    whours <= whours + 1;
    if whours >= 23 then
      whours <= 0;
    end if;
  end if;
-- Illegale Zustaende
when others =>
  next_state := NTIME;
end case;
current_state <= next_state;
```